

# **Prehlásenie autora**

„Prehlasujem, že som túto prácu vypracoval samostatne a použil som literárne pramene a informácie, ktoré citujem a uvádzam v zozname použitej literatúre“.

V Košiciach, dňa .....

.....  
podpis

# Obsah

<b>1 Úvod</b>	<b>4</b>
<b>2 Popis zapojení</b>	<b>5</b>
2.1 Koncový stupeň	5,6
2.2 Korekčný predzosilňovač	6,7
2.3 „Sleep“	7,8
2.3.1 Popis obvodu	8,9
2.4 Teplotný spínač	9
2.4.1 Popis obvodu	9
2.5 Farebná hudba	10
2.5.1 Popis obvodu	10
2.6 VU meter	11
2.7 Zdroj	11,12
2.7.1 Zdroj 2x30V pre KS	12
<b>3 Reprosústavy</b>	<b>13,14</b>
3.1 Frekvenčné výhybky	14
<b>4 Záver</b>	<b>15</b>
<b>5 Resumé</b>	<b>16</b>
<b>6 Zoznam použitej literatúry</b>	<b>17</b>